# PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERU FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES CIENCIAS



Resolución Experiencia 1 y Experiencia 2

#### SEGUNDO LABORATORIO DISEÑO DIGITAL

**ALUMNO:** 

MATEO GUERRERO ISUIZA

**CÓDIGO:** 

20191867

**HORARIO:** 

0441

**PROFESOR:** 

Flores Espinoza, Donato Andrés

2020-1

Lima, 21 de Septiembre, 2020

### Experiencia Práctica Parcial N°1

Describa un circuito de 3 entradas a, b, c y 2 salidas, f, g, cada una de 1 bit, que realice las siguientes funciones:

- f vale '1' cuando las 3 entradas combinadas representan números primos.
- g vale '0' cuando las 3 entradas combinadas, representan múltiplos de 2 (aclaración 0 es múltiplo de 2).

#### Tabla de Verdad

N	а	b	С	f	g
0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1
2	0	1	0	1	0
3	0	1	1	1	1
4	1	0	0	0	0
5	1	0	1	1	1
6	1	1	0	0	0
7	1	1	1	1	1

## Mapa de Karnaugh

Con f

а	/	bc	00	01	11	10
0		(	0	0	1	1
1			0	1	1	0

$$f = (a+b)(a'+c)$$


#### Con g


а	/	bc	00	01	11	10
0			0	1	1	0
1			0	1	1	0


g = c

#### Experiencia A


#### Circuito en VHDL

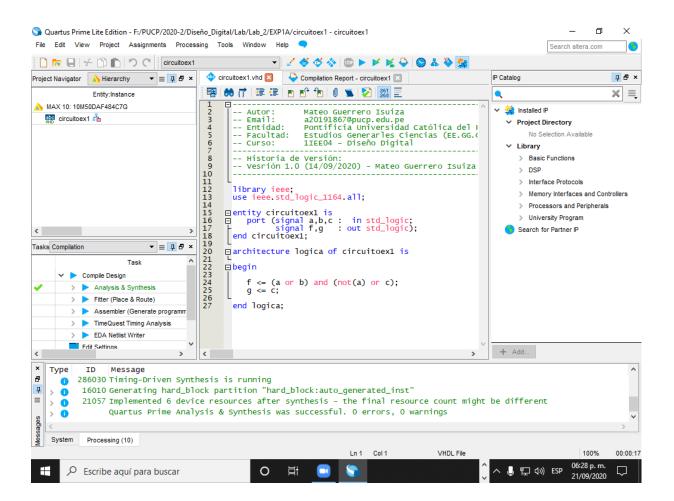


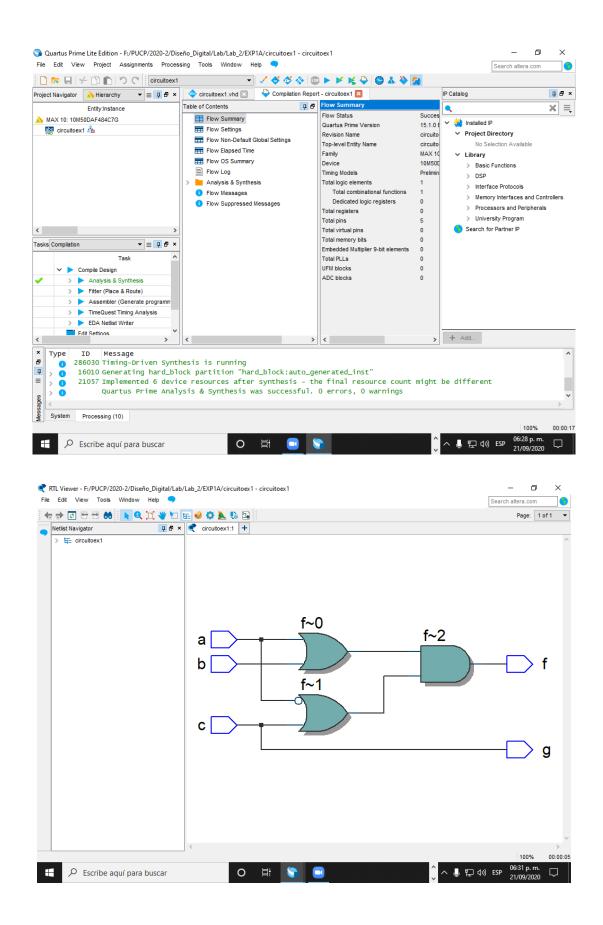

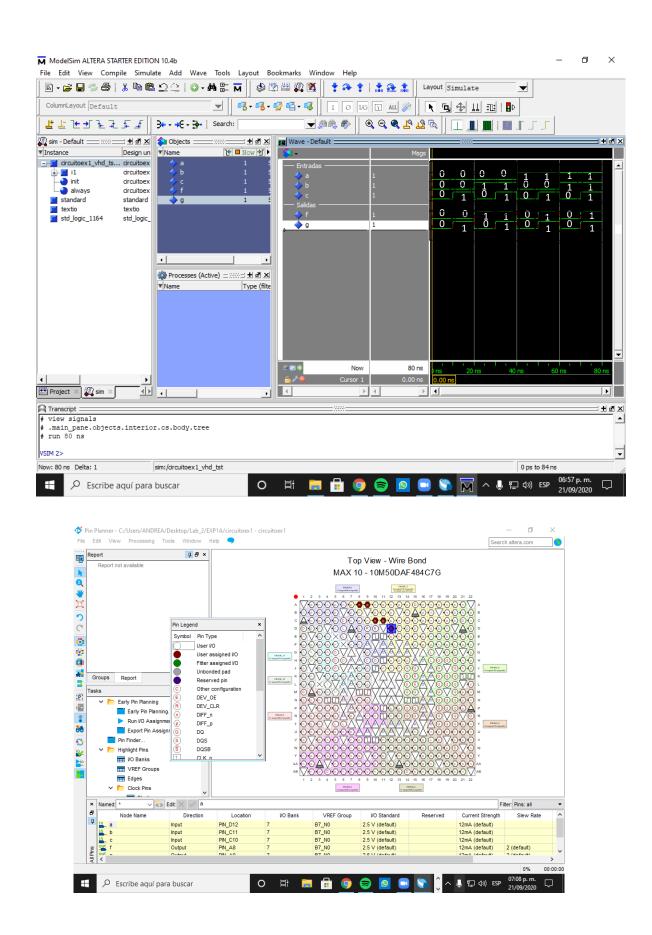

#### Experiencia B

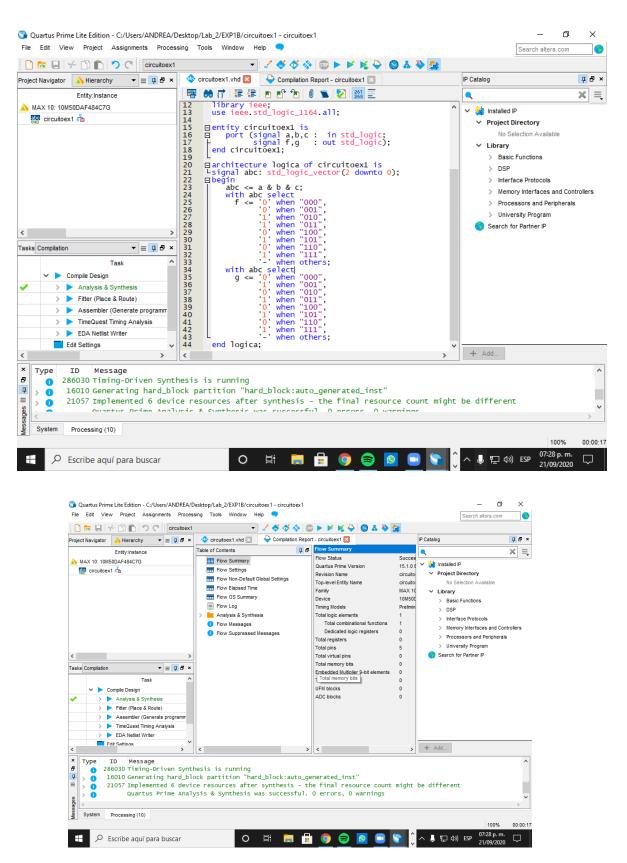

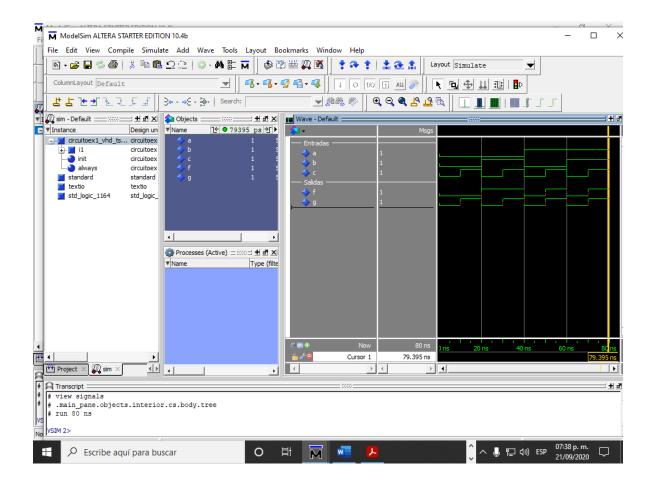

# Experiencia Práctica Parcial N°2

N	А	Caracter	g	f	е	d	С	b	а
0	0000	0	1	0	0	0	0	0	0
1	0001	1	1	1	1	1	0	0	1
2	0010	2	0	1	0	0	1	0	0
3	0011	3	0	1	1	0	0	0	0
4	0100	4	0	0	1	1	0	0	1
5	0101	5	0	0	1	0	0	1	0
6	0110	6	0	0	0	0	0	1	0
7	0111	7	1	1	1	1	0	0	0
8	1000	8	0	0	0	0	0	0	0
9	1001	9	0	0	1	1	0	0	0
10	1010	А	0	0	0	1	0	0	0
11	1011	b	0	0	0	0	0	1	1
12	1100	С	1	0	0	0	1	1	0
13	1101	d	0	1	0	0	0	0	1
14	1110	E	0	0	0	0	1	1	0
15	1111	F	0	0	0	1	1	1	0

library ieee;

use ieee.std\_logic\_1164.all;

```
entity exp2 is
   port (signal x,y,z,w : IN std_logic;
                signal a,b,c,d,e,f,g : OUT std_logic);
end exp2;
architecture logica of exp2 is
  signal xyzw : std_logic_vector(3 downto 0);
begin
   xyzw \le x & y & z & w;
   with xyzw select
    a <= '0' when "0000",
                 '1' when "0001",
        '0' when "0010",
        '0' when "0011",
                 '1' when "0100",
```

```
'0' when "0101",
              '0' when "0110",
              '0' when "0111",
              '0' when "1000",
              '0' when "1001",
    '0' when "1010",
    '1' when "1011",
              '0' when "1100",
              '1' when "1101",
              '0' when "1110",
              '0' when "1111",
              '-' when others;
with xyzw select
 b <= '0' when "0000",
              '0' when "0001",
    '0' when "0010",
    '0' when "0011",
              '0' when "0100",
```

```
'1' when "0101",
              '1' when "0110",
              '0' when "0111",
              '0' when "1000",
              '0' when "1001",
    '0' when "1010",
    '1' when "1011",
              '1' when "1100",
              '0' when "1101",
              '1' when "1110",
              '1' when "1111",
              '-' when others;
with xyzw select
 c <= '0' when "0000",
              '0' when "0001",
    '1' when "0010",
    '0' when "0011",
              '0' when "0100",
```

```
'0' when "0101",
              '0' when "0110",
              '0' when "0111",
              '0' when "1000",
              '0' when "1001",
    '0' when "1010",
    '0' when "1011",
              '1' when "1100",
              '0' when "1101",
              '1' when "1110",
              '1' when "1111",
              '-' when others;
with xyzw select
 d <= '0' when "0000",
              '1' when "0001",
    '0' when "0010",
    '0' when "0011",
              '1' when "0100",
```

```
'0' when "0101",
              '0' when "0110",
              '1' when "0111",
              '0' when "1000",
              '1' when "1001",
    '1' when "1010",
    '0' when "1011",
              '0' when "1100",
              '0' when "1101",
              '0' when "1110",
              '1' when "1111",
              '-' when others;
with xyzw select
 e <= '0' when "0000",
              '1' when "0001",
    '0' when "0010",
    '1' when "0011",
              '1' when "0100",
```

```
'1' when "0101",
              '0' when "0110",
              '1' when "0111",
              '0' when "1000",
              '1' when "1001",
    '0' when "1010",
    '0' when "1011",
              '0' when "1100",
              '0' when "1101",
              '0' when "1110",
              '0' when "1111",
              '-' when others;
with xyzw select
 f \le 0' \text{ when } 0000'',
              '1' when "0001",
    '1' when "0010",
    '1' when "0011",
              '0' when "0100",
```

```
'0' when "0101",
              '0' when "0110",
              '1' when "0111",
              '0' when "1000",
              '0' when "1001",
    '0' when "1010",
    '0' when "1011",
              '0' when "1100",
              '1' when "1101",
              '0' when "1110",
              '0' when "1111",
              '-' when others;
with xyzw select
 g <= '1' when "0000",
              '1' when "0001",
    '0' when "0010",
    '0' when "0011",
              '0' when "0100",
```

```
'0' when "0101",
```

<sup>&#</sup>x27;-' when others;

# end logica;

